Implementación computacional en GNU Octave del método BFGS.

Integrantes:

- Jessica Espinoza Quesada Carnet 2018135811
- Jose David Sánchez Schnitzler Carnet 2018142388
- Tomás Felipe Segura Monge Carnet 2018099729

En la presente sección de la tarea, se realizó la implementación del algoritmo BFGS, cuyas siglas corresponden a Broyden, Fletcher, Goldfarb y Shanno. El mismo es un algoritmo de optimización de búsqueda local.

Es un tipo de algoritmo de optimización de segundo orden, que pertenece a una clase de algoritmos denominados métodos Cuasi-Newton que se aproximan a la segunda derivada para problemas de optimización donde esta no se puede calcular.

El algoritmo BFGS es quizás uno de los algoritmos de segundo orden más utilizados para la optimización numérica. La optimización implica encontrar valores para los parámetros de entrada que maximizan o minimizan una función objetivo. A continuación, veremos cómo obtener la máxima transferencia de potencia de un circuito eléctrico simple, empleando el método BFGS.

1. Función de Dolan.

Se evaluó el algoritmo con dicha función, como se observa en la imagen 2 y los resultados obtenidos se resumen en la tabla 1. Además, se muestra la gráfica de iteraciones versus error en la figura 1.

| Aproximación del punto | Iteraciones | Error final |
|---|-------------|-------------|
| (4.7353, 56.8136, 38.0958, 6.4772, -2.0616) | 50 | 3.6075 |

Cuadro 1: Resultados obtenidos tras evaluar el algoritmo BFGS con la función de Dolan.

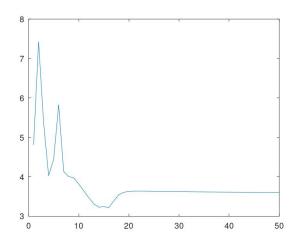


Figura 1: Gráfica de error para la función de Dolan.

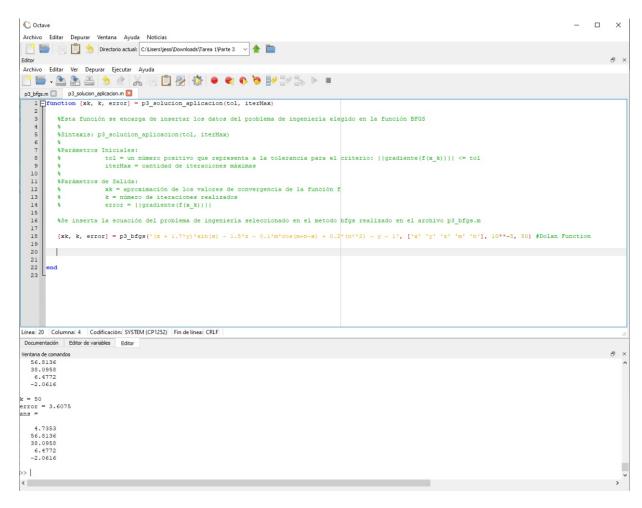


Figura 2: Evaluación del algoritmo BFGS en GNU Octave con la función de Dolan.

2. Máxima transferencia de potencia en un circuito (Ingeniería Electrónica).

El circuito de resistencias simple que se presenta en la figura 3 contiene tres resistores fijos y uno ajustable. Los resistores ajustables se llaman potenciómetros. Los valores de los parámetros son V = 60 V, R1 = 8 Ω , R2 = 12 Ω y R3 = 10 Ω . El objetivo es encontrar la máxima transferencia de potencia a través de las terminales 1 y 2 y el valor de la resistencia R_a que lo permite.[1]

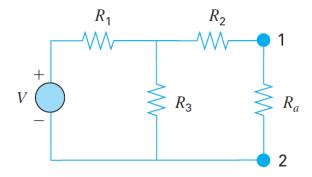


Figura 3: Un circuito de resistencias con un resistor ajustable, o potenciómetro.

A partir de las leyes de Kirchhoff se puede obtener la siguiente expresión para la potencia del circuito:

$$P(R_a) = \frac{\left(\frac{VR_3R_a}{R_1(R_a + R_2 + R_3) + R_3R_a + R_3R_2}\right)^2}{R_a}$$
(1)

Se debe maximizar P() en función de R_a . Para ello, se hará uso del algoritmo BFGS como se observa en la figura 4. Para ello, se tomó como valor incial el número 15. Los resultados se resumen en la tabla de 2 y la gráfica de error versus iteraciones se aprecia en la figura 5.

| Resistor R_a | Potencia $P(R_a)$ |
|-----------------|-------------------|
| 14.836Ω | $18 \mathrm{mW}$ |

Cuadro 2: Resultados obtenidos tras evaluar el algoritmo BFGS con la función de máxima transferencia de potencia.

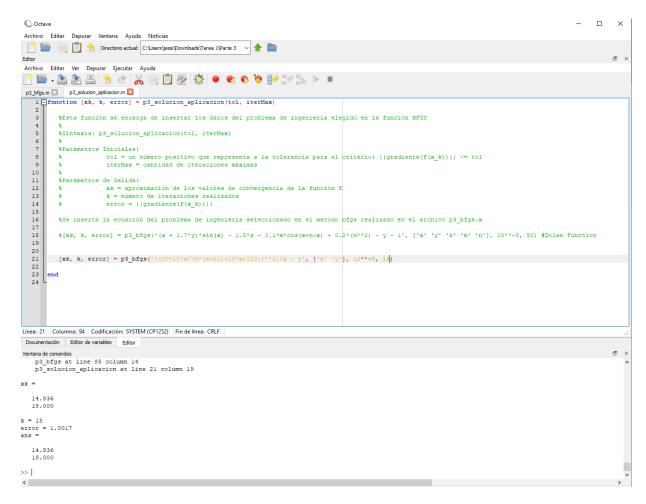


Figura 4: Evaluación del algoritmo BFGS para la máxima transferencia de potencia.

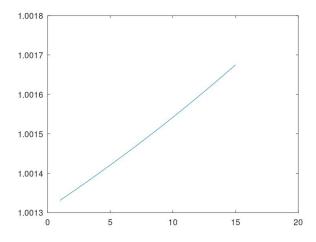


Figura 5: Gráfica de error para la función de máxima transferencia de potencia.

Referencias

[1] Steven C. Chapra, Raymond P. Canale (2007) Métodos numéricos para ingenieros, "Mc Graw Hill, 5ta ed.